

Introdução à Arquitetura de Computadores

Auto22

μArquitetura MIPS: Single-cycle - II

Unidade de Controlo

Entradas e Saídas

Descodificador da ALU

Exemplo de ALU

Descodificador Principal

Instruções de tipo-R: **or**

Instruções de tipo-I: **lw/sw** e **beq**

Exercício

Execução da instrução **or**


Suporte para instruções Adicionais

addi e **jump**

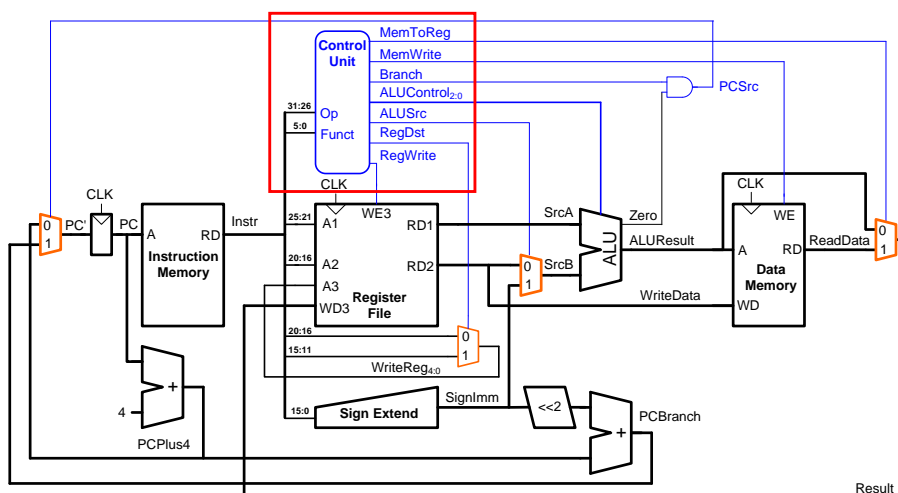A. Nunes da Cruz / DETI - UA

Junho / 2021

Datapath Single-Cycle (SC) - Unidade de Controlo



ISA limitado a: lw, sw, tipo-R e beq

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

1/28

Perguntas de teste:

Qual a instrução que está a ser executada? Dá-nos a imagem de cima com valores nos multiplexers.


Valores da **slide 40!** **tabule** - porque que o datapath executa determinada instrução?

O que falta no datapath para suportar as instruções ori ou a instrução j?


Unidade de Controlo (1) - Entradas e Saídas

A Unidade de Controlo (UC)

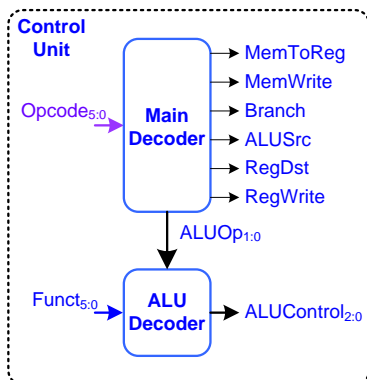Gera os sinais de controlo do *datapath*, usando como **entradas** os bits de **opcode** e de **funct** da instrução.



 - A maior parte das **saídas** de controlo é derivada do **opcode**; as instruções do tipo-R precisam **ainda** de usar o campo **funct** para determinar a operação da ALU.




Retomamos a matéria dada na 1ª aula sobre Assembly (codificação de instruções).

Unidade de Controlo (2) - Decoders: Main + ALU

A Unidade de Controlo

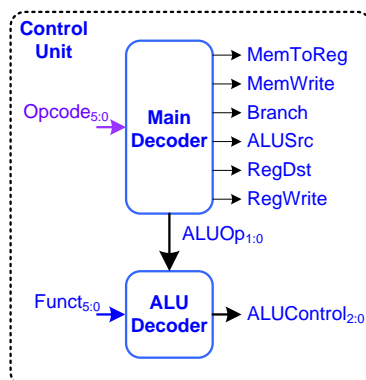Está dividida em dois* blocos de lógica combinatória:




- O **Main Decoder** usa o **Opcode_{5:0}** da instrução, para gerar **todos** os sinais de saída e ainda o código de operação da ALU (**ALUOp_{1:0}**).
- O **ALU Decoder** usa o **ALUOp_{1:0}** juntamente com o campo **Funct_{5:0}** para gerar o sinal **ALUControl_{2:0}**, o qual controla a operação da ALU.

*Para simplificar o projeto.

UC (3) - ALU Decoder (1) - Entrada ALUOp

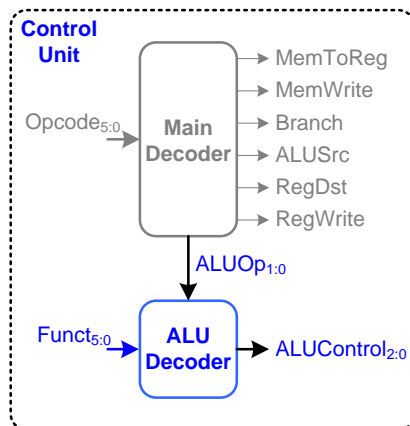O **ALU Decoder** é a parte da UC responsável por decodificar o campo da instrução **Funct_{5:0}**. Usa o sinal **ALUOp** gerado pelo **Main Decoder**, como entrada auxiliar.




- Os valores do **bus ALUOp_{1:0}** têm o seguinte significado:

ALUOp _{1:0}	Descrição
00	Add
01	Subtract
10	Look at Funct _{5:0}
11	Not Used (yet)

Tipo-R


UC (4) - ALU Decoder (2) - Saída ALUControl

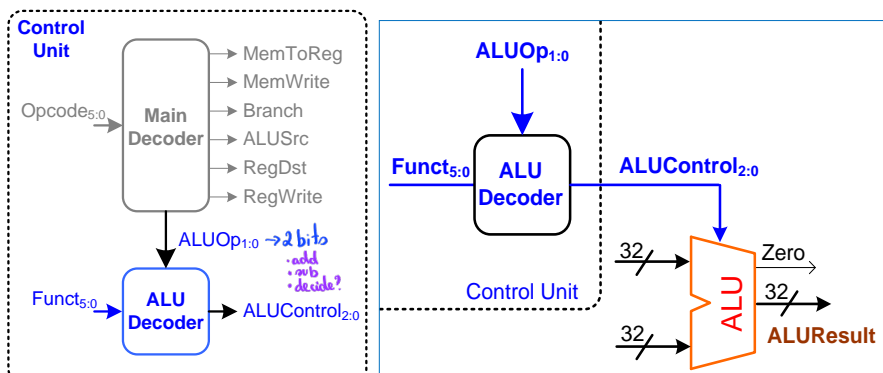- O **ALU Decoder** gera o bus **ALUControl_{2:0}** o qual controla a operação da **ALU**.



UC (5) - ALU Decoder (3) - Exemplo de ALU

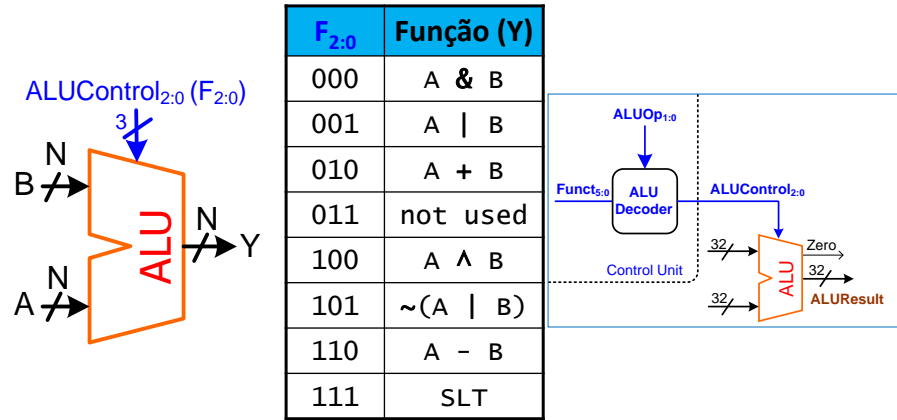
A **ALU** (Arithmetic and Logic Unit) é a unidade combinatória que implementa as funções aritméticas e lógicas.



A ALU pode facilmente ser implementada em linguagens de descrição de hardware (HDL) do tipo VHDL ou Verilog.

UC (6) - ALU Decoder (4) - Tabela Verdade

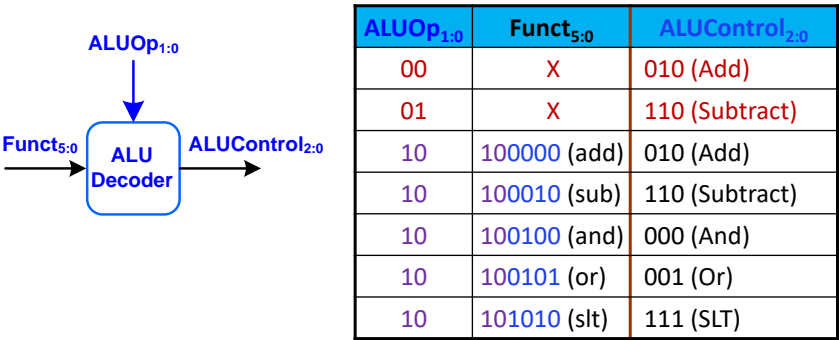
- Quando **ALUOp** é **00** ou **01**, a **ALU** soma ou subtrai, respectiva/.
- Quando **ALUOp** é **10**, o campo **Func** é examinado para determinar o valor de **ALUControl**.



(Para as instruções do tipo-R, os dois primeiros bits do campo **Func** são sempre **10**, podendo ser ignorados aquando da implementação).

UC (7) - Main Decoder (1) - Seleção de Multiplexers

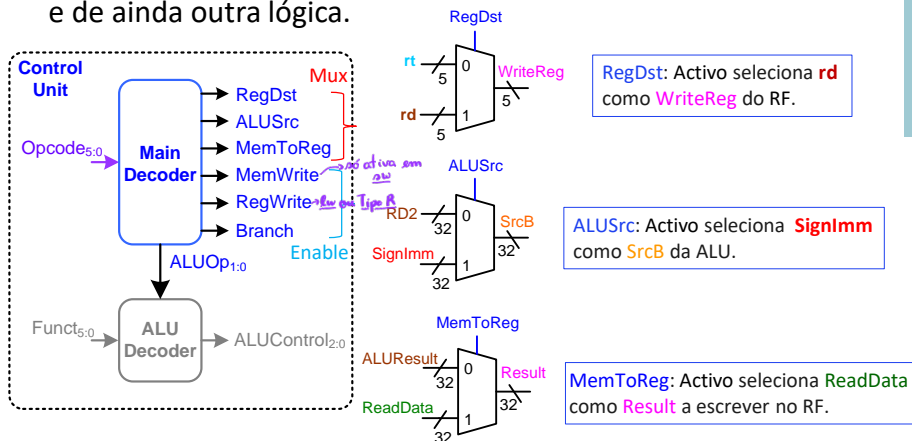- O **Main Decoder** gera dois tipos de sinais: entradas de **Seleção** dos **Multiplexers** e de **Enable** da Memória, do Banco de Registos e de ainda outra lógica.




Os sinais de controlo necessários a cada instrução já foram vistos durante a construção do datapath.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

8/28

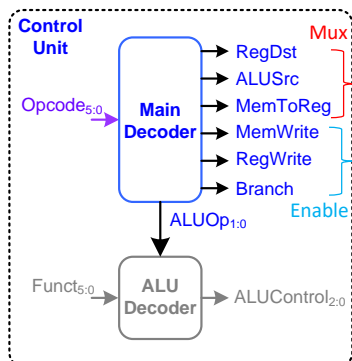UC (7) - Main Decoder (2) - Sinais de Enable



- MemWrite** - *Enable* de escrita da Memória de Dados
- RegWrite** - *Enable* de escrita do Banco de Registos
- Branch** - Activo só para a instrução **beq** (ou **bne**)

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

9/28

UC (8) - Main Decoder (3) - Tabela de Verdade

Sinais de saída em função do *opcode* da instrução.

Instruction	Opcode _{5:0}	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

 

1. **tipo-R:** Todas as instruções usam os mesmos valores dos sinais, só diferem no código (ALUControl) gerado pelo *ALU Decoder*.

2. Se não escrevem no Banco de Registos: Os sinais **RegDst** e **MemToReg** são *don't cares* (X), dado que o sinal **RegWrite** é zero. (Exs: *sw* e *beq*).

Em seguida, analisamos em detalhe cada tipo de instrução...

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

10/28

UC (9) - Main Decoder (4) - tR - or

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	37

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01

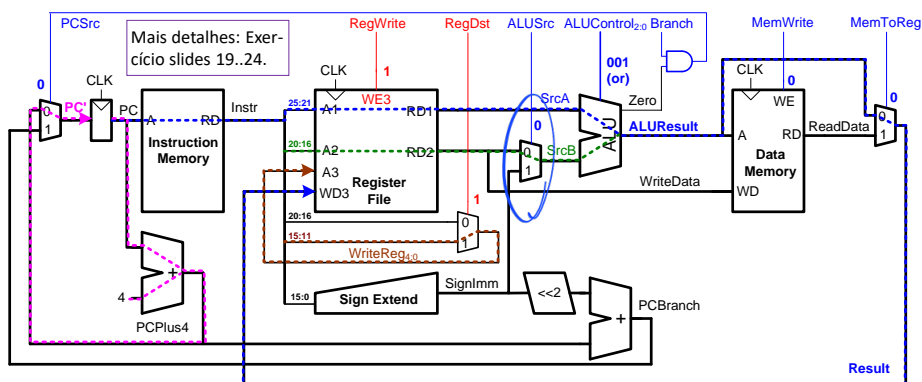

*Eliminando o símbolo da Unidade de Controle para melhorar a visibilidade.


or rd, rs, rt

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

11/28


Exercício - OR (2) - Fetch da Instrução

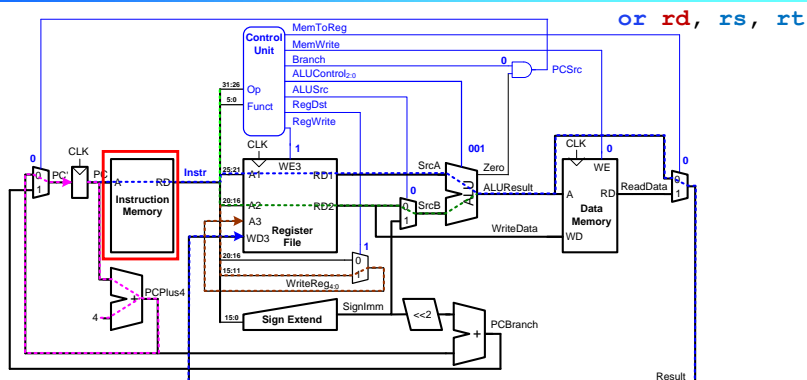

1. O PC aponta para a posição de memória que contém a instrução; esta fica disponível na saída RD (Instr).

Exercício - OR (3) - Ler Operandos


31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	37

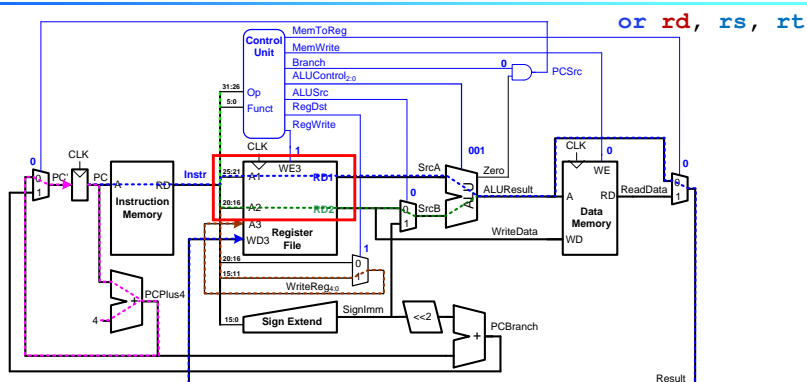

2. Os campos da instrução Instr_{25:21} e Instr_{20:16} são os endereços dos registos rs e rt dentro do RF, respectiva/. O conteúdo destes registos aparece nas saídas RD1 e RD2.

Exercício - OR (4) - Exec. na ALU

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	37

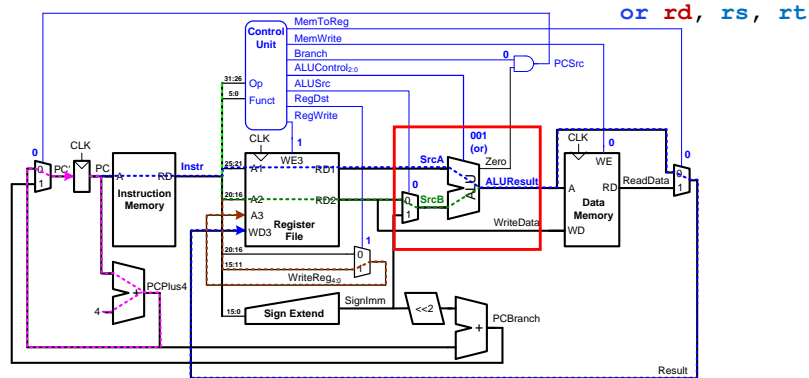

- 3.1 SrcA = RD1 e SrcB = RD2 (ALUSrc = 0);
 3.2 OR é do tipo-R logo ALUOp=10; o valor de ALUControl depende de Funct, sendo neste caso igual a 001 (ver ALU Decoder).

ALUOp _{1:0}	Funct _{5:0}	ALUControl _{5:0}
00	X	010 (Add)
01	X	110 (Subtract)
10	100000 (add)	010 (Add)
10	100010 (sub)	110 (Subtract)
10	100100 (and)	000 (And)
10	100101 (or)	001 (Or)
10	101010 (slt)	111 (SLT)


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

18/28

Exercício - OR (5) - Escrita no RF

31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
0	rs	rt	rd	0	37

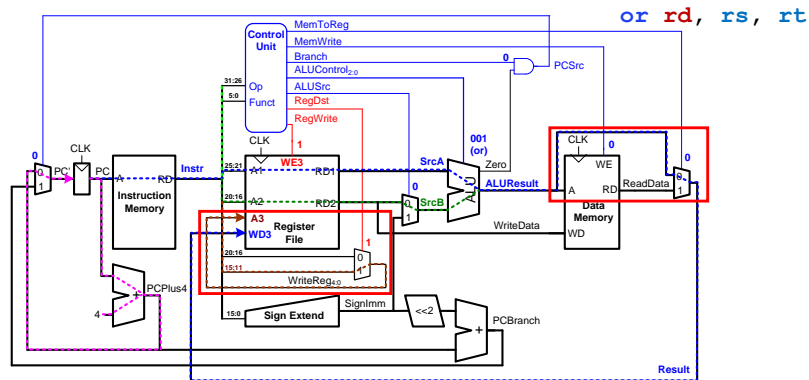


- 4.1 A instrução não escreve na Memória de Dados, MemWrite=0. O resultado da operação vem direta/ da ALU, MemToReg=0.
 4.2 O Result é escrito (RegWrite=1) no Banco de Registos. O registo destino rd, o campo Instr_{15:11}, é selecionado fazendo RegDst=1.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

19/28

Exercício - OR (6) - Atualização do PC

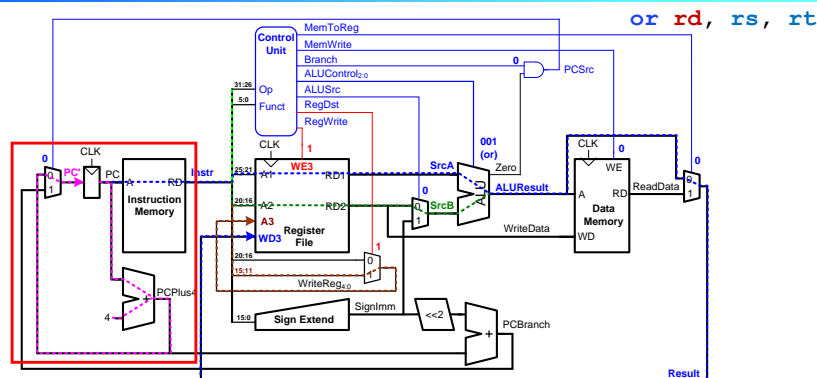

5. A atualização do valor de PC, i.e., $PC^i = PC + 4$, está indicada com a linha rosa tracejada

Finalmente, é de referir que também há fluxo de dados nas zonas não tracejadas, todavia os sinais de controlo **impedem** que esses dados tenham qualquer influência no resultado.

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

20/28

Mais Instruções (1) - addi e j

Até aqui considerámos um subconjunto limitado de instruções do MIPS.

Como adicionar novas instruções ao CPU (ou ao ISA)?

- Para ilustrar, vamos acrescentar suporte para duas instruções **addi** e **j**.
- Veremos que para um tipo de instruções (**addi**) basta adicionar algo à Tabela de Verdade do **Main Decoder**, ao passo que para outras (**j**) o **datapath** também precisa de ser alterado.

6. Mais Instruções

© A. Nunes da Cruz


IAC - MIPS - Single-cycle - II

21/28

Mais Instruções (2) - *addi* (1)

addi, 'add immediate':

 - Adiciona o valor **imediato** ao valor do registo **rs** e escreve o resultado no registo **rt**.




O *datapath* atual **já é capaz** de executar este tipo de tarefas (i.e., somar e escrever o resultado no RF).

P: Quais as alterações necessárias a introduzir na Unidade de Controlo para suportar *addi*?

R: Precisamos de acrescentar somente mais uma linha à Tabela de Verdade do *Main Decoder*, para gerar os sinais de controlo necessários à execução da instrução *addi*.

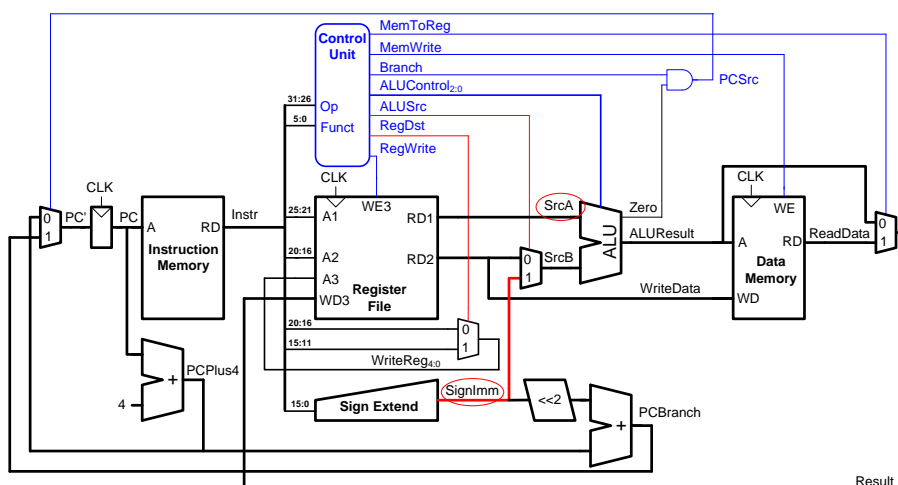Mais Instruções (3) - *addi* (2) - Datapath



Não há necessidade de modificar o *datapath*!

Mais Instr. (4) - *addi* (3) - Unidade de Controlo

addi *rt,rs,imm*

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	ALUSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01
→ <i>addi</i>	001000	1	0	1	0	0	0	00

1. O resultado tem de ser escrito no RF, **RegWrite = 1**.
2. O registo destino é especificado no campo *rt*, **RegDst = 0**.
3. O **SrcB** da ALU deriva do *immediate*, **ALUSrc = 1**.
4. A ALU deve somar, **ALUOp = 00**, e o valor de **ALUControl = 010** (ver *ALU Decoder*)
5. A instrução não é um *branch*, nem escreve na memória, **Branch = MemWrite = 0**.
6. O resultado vem da ALU, não da memória, **MemToReg = 0**.


© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

24/28

Mais Instr. (5) - *addi* (4) - Datapath + Control

addi *rt,rs,imm*

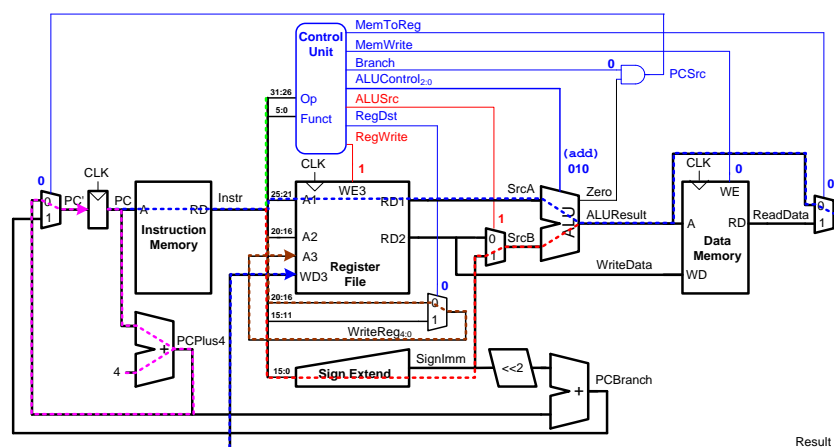

RegWrite=1, RegDst=0, ALUSrc=1 e MemToReg=0

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

25/28

j target

Opcode	imm26
--------	-------

↳ Eles são 32 bits!

↳ $JTA = (PC+4) : imm26 << 2$

concatenação

Mais Instruções (6) - j (1)

A instrução **jump** escreve um novo valor (**PC'**) no PC .

Todas as instruções são múltiplas de 4

31:26	25:0
2	imm26

j imm26

$$PC' = JTA = (PC + 4)_{31..28} : (Imm26 << 2)$$

- Os dois bits menos significativos são sempre 0, porque o valor do PC é sempre *word-aligned*, (i.e., é múltiplo de 4 bytes);
 - Os 26 bits seguintes são retirados do valor imediato da instrução **Instr25:0**;
 - Os 4 bits mais significativos são iguais aos 4 bits mais significativos do $(PC + 4)$.
- O *datapath* existente **não é capaz** de calcular este **PC'**.

P: Quais são as modificações a fazer, tanto ao *datapath* como ao *Main Decoder*, para suportar a instrução **j**?

© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II


26/28

6.2 Mais Instruções - j

Mais Instruções (7) - j (2) - Datapath

R-1: Alteração ao Datapath: adicionamos *hardware* para calcular o valor do **PC'**.

 Isto pode ser conseguido através de mais um *multiplexer*, controlado por um novo sinal **Jump** (proveniente do *Main Decoder*), a cuja entrada_1 ligamos **PCJump (JTA)**.



© A. Nunes da Cruz

IAC - MIPS - Single-cycle - II

27/28

Mais Instruções (8) - j (3) - Main Decoder

R-2: Alteração à Tabela de Verdade

Instruction	Op _{5:0}	RegWrite	RegDst	AluSrc	Branch	MemWrite	MemToReg	ALUOp _{1:0}	Jump
R-type	000000	1	1	0	0	0	0	10	0
lw	100011	1	0	1	0	0	1	00	0
sw	101011	0	X	1	0	1	X	00	0
beq	000100	0	X	0	1	0	X	01	0
addi	001000	1	0	1	0	0	0	00	0
j	000010	0	X	X	X	0	X	XX	1

Acrescentamos mais uma linha à Tabela de Verdade do Main Decoder, com os sinais de controlo para a instrução j, e uma nova coluna para o sinal Jump:

- O sinal Jump é '1' para a instrução j e '0' para as demais.
- A instrução j não escreve no Banco de Registos nem na Memória, logo RegWrite = MemWrite = 0.
- De fato, podemos ignorar o cálculo feito no datapath, donde RegDst = ALUSrc = Branch = MemToReg =ALUOp = X.