

Folha 3

2

b) XOR, é apenas construido com a mesma porta lógica (NAND) mas é mais lento

3

a_1	a_0	b_1	b_0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$SOP: \bar{a}_1 \bar{a}_0 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 \bar{b}_1 b_0 + a_1 \bar{a}_0 b_1 \bar{b}_0 + a_1 \bar{a}_0 b_1 b_0 + a_1 a_0 b_1 \bar{b}_0$$


a_1, a_0	b_1, b_0	00	01	11	10
00	0	0	1	1	1
01	0	1	0	1	1
11	0	0	0	0	0
10	0	0	0	1	0

$$F = a_1 \bar{b}_1 + a_0 \bar{b}_1 \bar{b}_0 + a_1 a_0 \bar{b}_0$$

6

$$S = a \oplus b \oplus cin$$

$$cout = ab + a cin + b cin$$

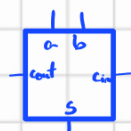

7



E_m	E_{m-L}	X_1	X_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	X	X	X	0	0	0	0
1	1	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0	0

$$Y_0 = E_m \overline{E_{m-L}} \bar{X}_1 \bar{X}_0$$


$$Y_1 = E_m \overline{E_{m-L}} \bar{X}_1 X_0$$

$$Y_2 = E_m \overline{E_{m-L}} X_1 \bar{X}_0$$

$$Y_3 = E_m \overline{E_{m-L}} X_1 X_0$$



X_3	X_2	X_1	X_0	Y_{15}	Y_{14}	Y_{13}	Y_{12}	Y_{11}	Y_{10}	Y_9	Y_8	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0																1
0	0	0	1															1	
0	0	1	0														1		
0	0	1	1													1			
0	1	0	0												1				
0	1	0	1											1					
0	1	1	0										1						
0	1	1	1									1							
1	0	0	0							1									
1	0	0	1							1									
1	0	1	0							1									
1	0	1	1					1											
1	1	0	0				1												
1	1	0	1					1											
1	1	1	0						1										
1	1	1	1							1									

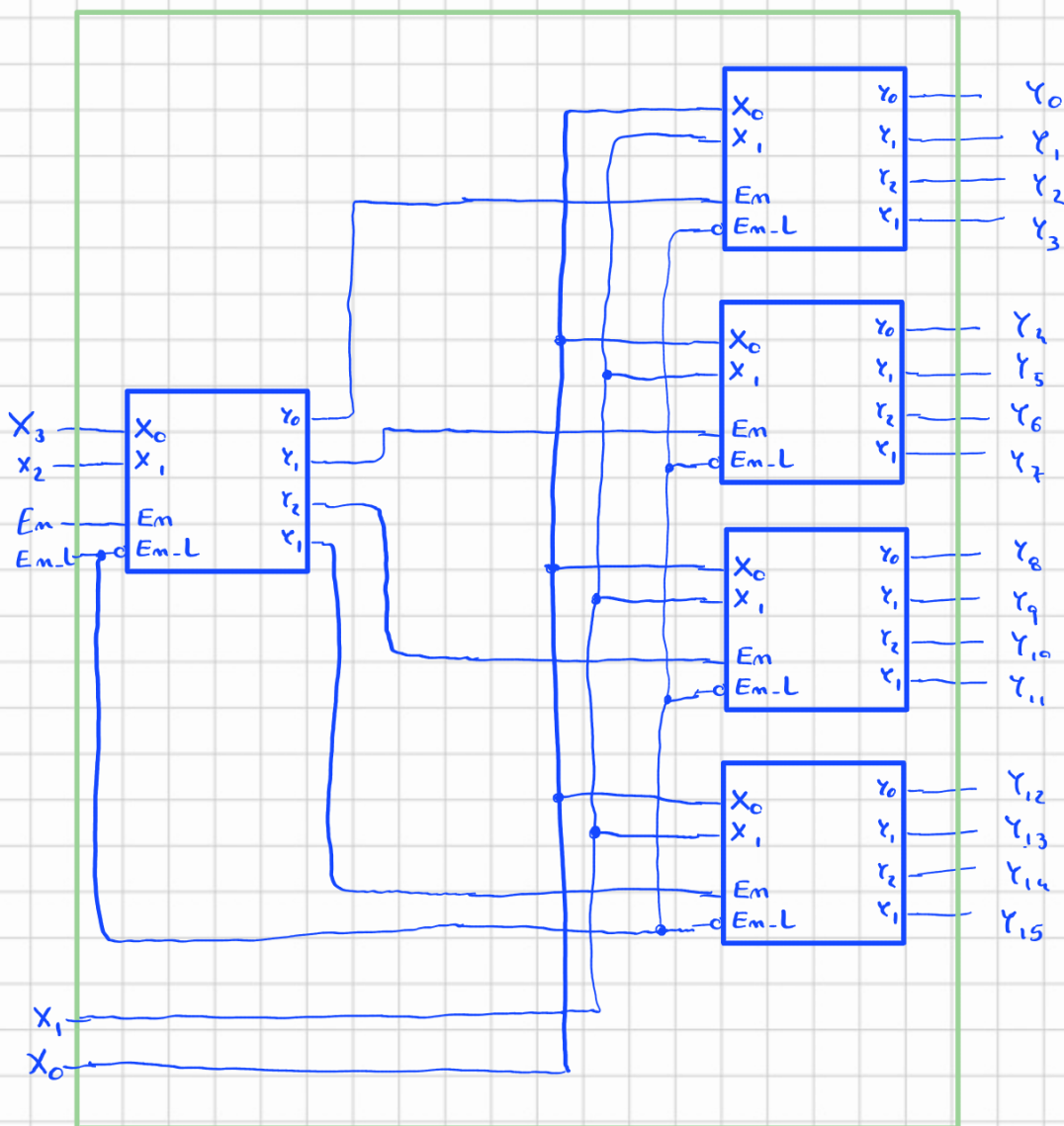

$$f(A,B,C,D) = \bar{A}BC + AD + AC$$

0110
0111

0001 - 1
0011 - 3
0101 - 5
0111 - 7

0010 - 2
0011 - 3
0110 - 6
0111 - 7

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

